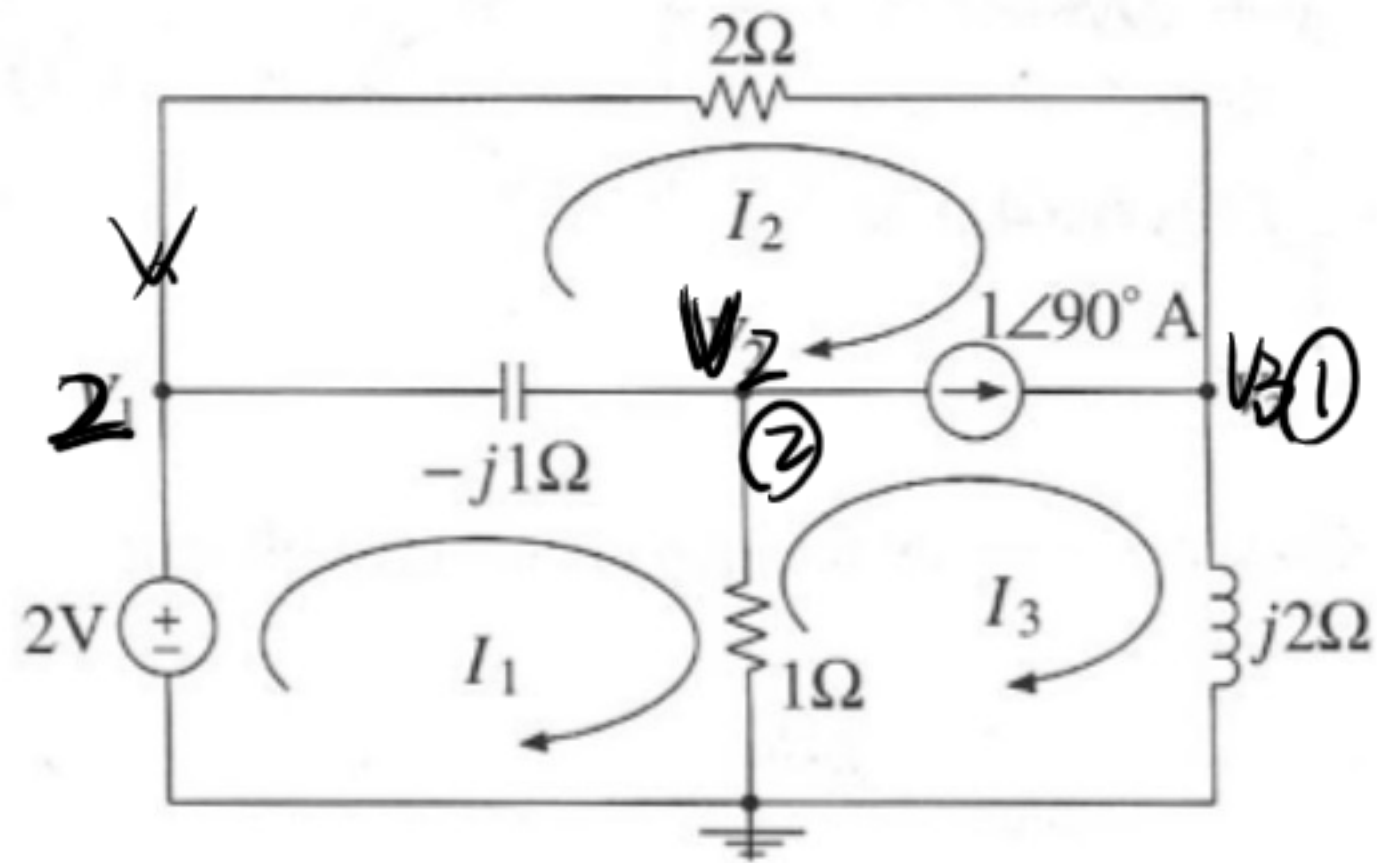


Homework 6

Due: Wednesday April 2, 2025, 11:59 pm

1. In the following circuit determine the node-voltage phasors V_1 , V_2 , and V_3 and express them in polar form. (20 points)





$$\begin{cases} \frac{V_2 - 2}{-j} + j + \frac{V_2}{1} = 0 \\ \frac{V_3 - 0}{2j} - j + \frac{V_3 - 2}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_2 = -\frac{1}{2}(1+j) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\frac{3\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 45^\circ \\ V_3 = 2j = 2 e^{j\frac{\pi}{2}} = 2 \angle 90^\circ \end{cases}$$

2. In the circuit shown for Problem 1, determine the loop-current phasors I_1 , I_2 , and I_3 and express them in polar form. (15 points)


$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{V_3 - 0}{2j} = 1A = \angle 90^\circ \\ I_2 &= \left(\frac{V_3 - 2}{2} \right) = -(j-1) = \sqrt{2} e^{j\frac{5\pi}{4}} = \sqrt{2} \angle -45^\circ \\ I_1 &= \frac{V_2 - 2}{-j} - I_2 = \frac{3+j}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2} e^{j\arctan \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{10}}{2} \angle 18.4^\circ \end{aligned}$$

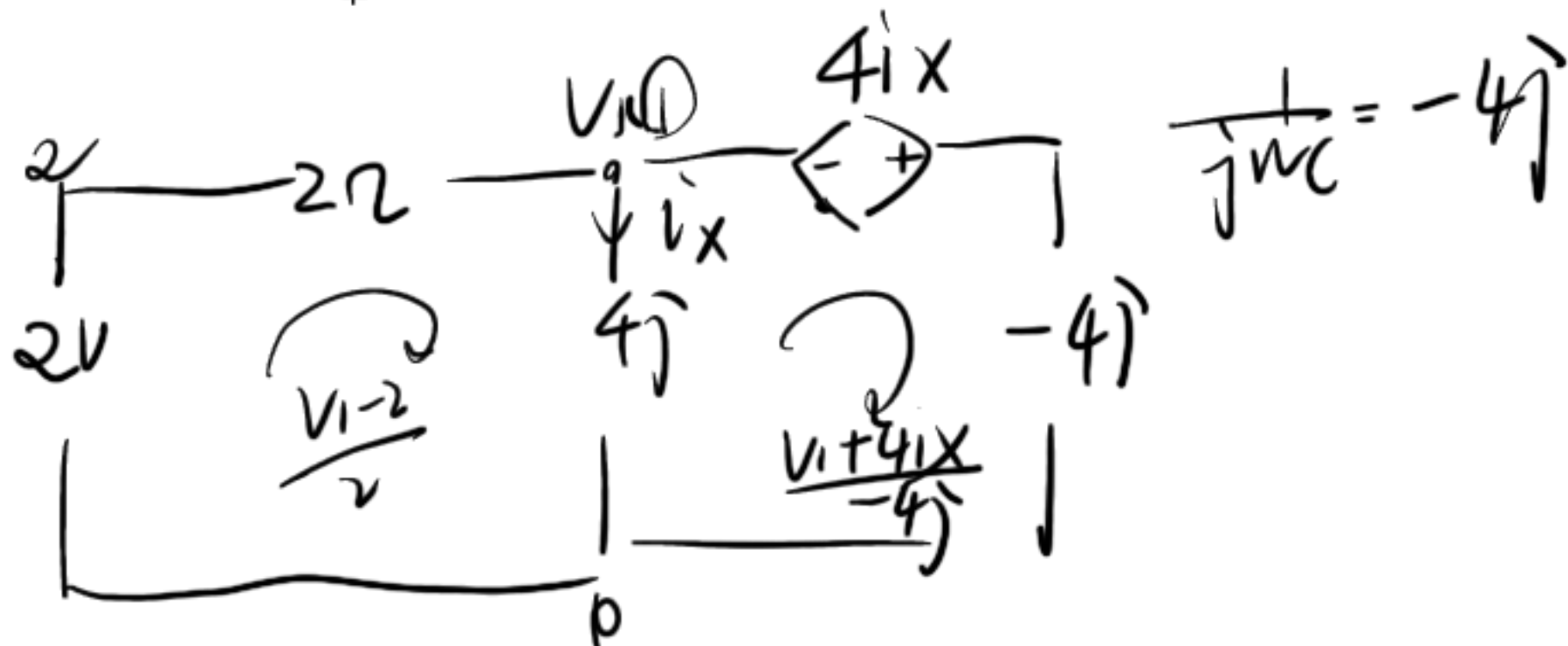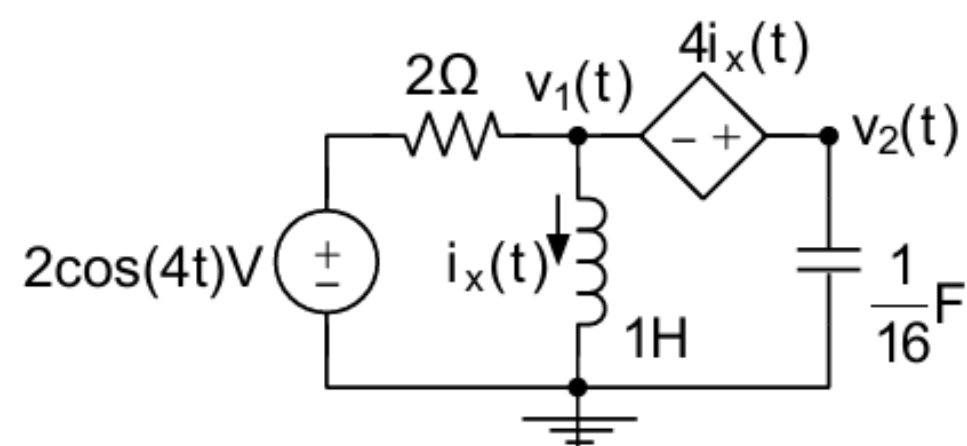3. Use the phasor method to determine $v_1(t)$ in the following circuit: (15 points)



$$\begin{cases} \frac{V_1 - 2}{2} = 4j + \frac{V_1 + 4ix}{-4j} \\ \frac{V_1 - 0}{4j} = ix \Rightarrow V_1 = \frac{4}{3} V \end{cases}$$

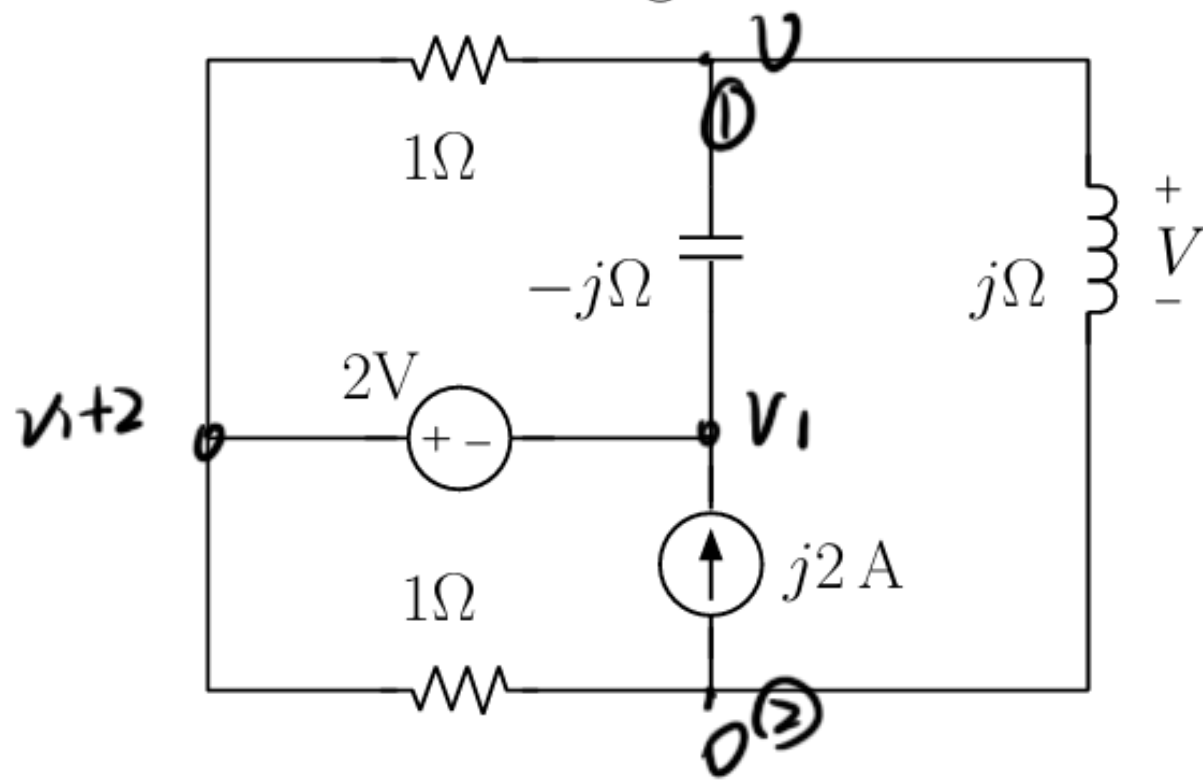
4. In the following circuit determine the phasor V and express it in polar form: (15 points)



$$\textcircled{1} \frac{V-V_1}{-j} + \frac{V-0}{j} + \frac{V-V_1-2}{1} = 0 \Rightarrow V = \frac{-4-2j}{5}$$

$$\textcircled{2} \frac{0-V_1-2}{1} + 2j + \frac{0-V}{1j} = 0 \quad = \quad \frac{I_{20}}{5} e^{j \arctan(1/2 - \pi)}$$

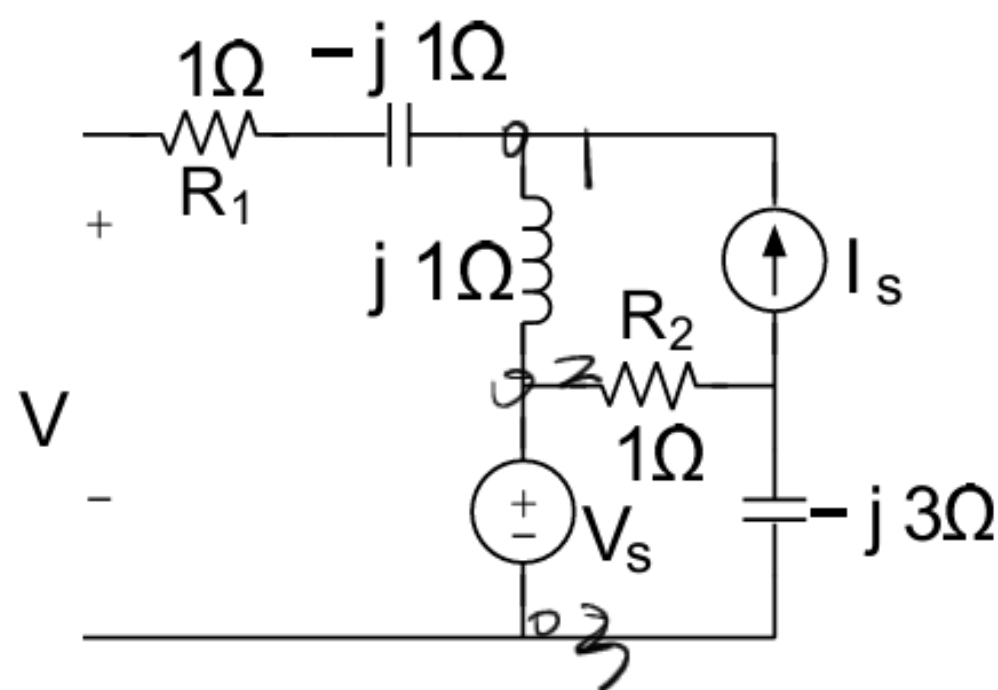5. Use the following network to answer (a) through (d): (20 points)



$$= \frac{I_{20}}{5} \angle -153.4^\circ$$

$$\text{(d)} \quad V_T = 4 - 2j \text{ (V)} \quad Z_T = 1\Omega \quad I_N = 4 - 2j \text{ (A)}$$

$$P = \frac{|V_T|^2}{8R_T} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2} \text{ W}$$

- (a) Determine the phasor V when $I_s = 0$.
 (b) Determine the phasor V when $V_s = 0$.
 (c) Determine V when $V_s = 4 \text{ V}$ and $I_s = -2 \text{ A}$, and calculate the average power absorbed in the resistors.
 (d) What is the Thevenin equivalent and the available average power of the network when $V_s = 4 \text{ V}$ and $I_s = -2 \text{ A}$?

$$\text{(a)} \quad V = V_s \quad \because \text{two terminals open} \quad V_1 = V_2$$

$$\text{(b)} \quad V = V_1 - V_2 = I_s \cdot j$$

$$\text{(c)} \quad V_T = V_s + I_s j = (4 - 2j)$$

$$R_T = 1\Omega$$

$$P_{R_1} = 0 \quad \because \text{No } V_1$$


$$-2 = \frac{V_1 - 0}{1} + \frac{V_1 - 0}{-3j}$$

$$V_{R_2} = \frac{11 - 3j}{5}$$

$$\therefore P_{R_2} = \frac{|V_{R_2}|^2}{2R_2}$$

$$= \frac{(\sqrt{13})^2}{2(1 \times 5)} = \frac{13}{10} = \frac{13}{5} \text{ W}$$

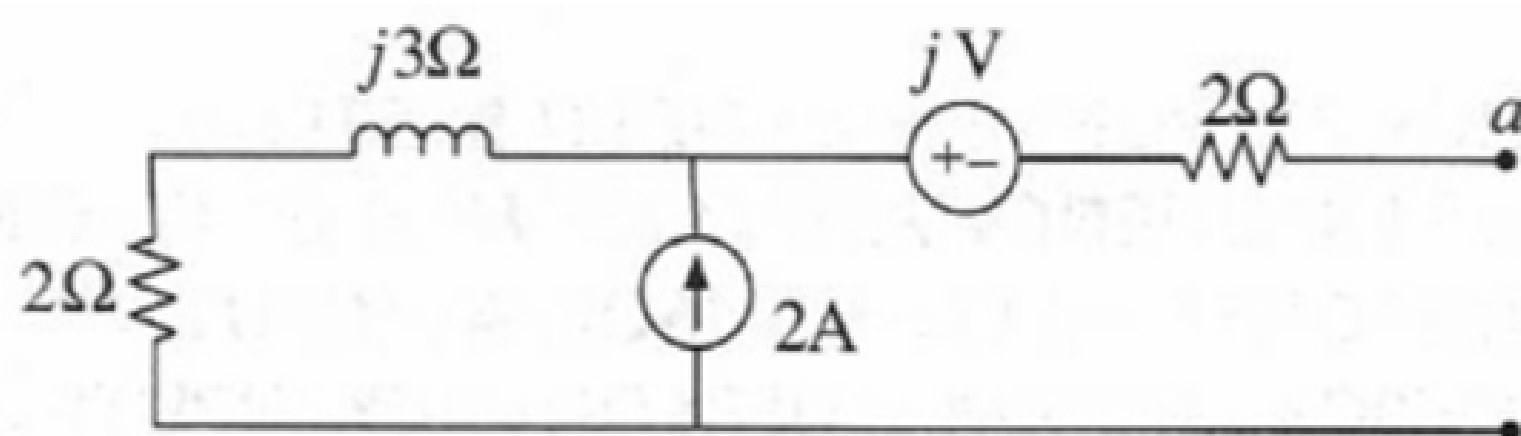6. Determine the impedance Z_L of a load that is matched to the following network at terminals a and b , and determine the net power absorbed by the matched load: (15 points)



$$V_T = +2(2+j3) - j = 4+5j$$

$$j - (2-j)(3j+2) - 2j = 0$$

$$\Rightarrow \tilde{I}_N = \frac{5j+4}{3j+4}$$

$$\Rightarrow Z_T = 3j+4$$

$$Z_L = 4-3j$$

$$P_a = \frac{|V_T|^2}{8R_T}$$

$$= \frac{16+25}{8 \times 4}$$

$$= \frac{41}{32} \text{ W}$$